

VHDL- 付録


PECL デバイスの動作モデル

この文書の目的 既に VHDL の解説は完了しているのですが、ここでは付録として通常は余り縁のない PECL デバイスについて、そのビヘイビアモデルを作成して MTI (Vsys) でのシミュレーションを行ってみます。

SY100E016カウンタのシミュレーション結果 (MTI)

は以下のようにになりますが、この結果を得る所用時間は「2秒」でした。

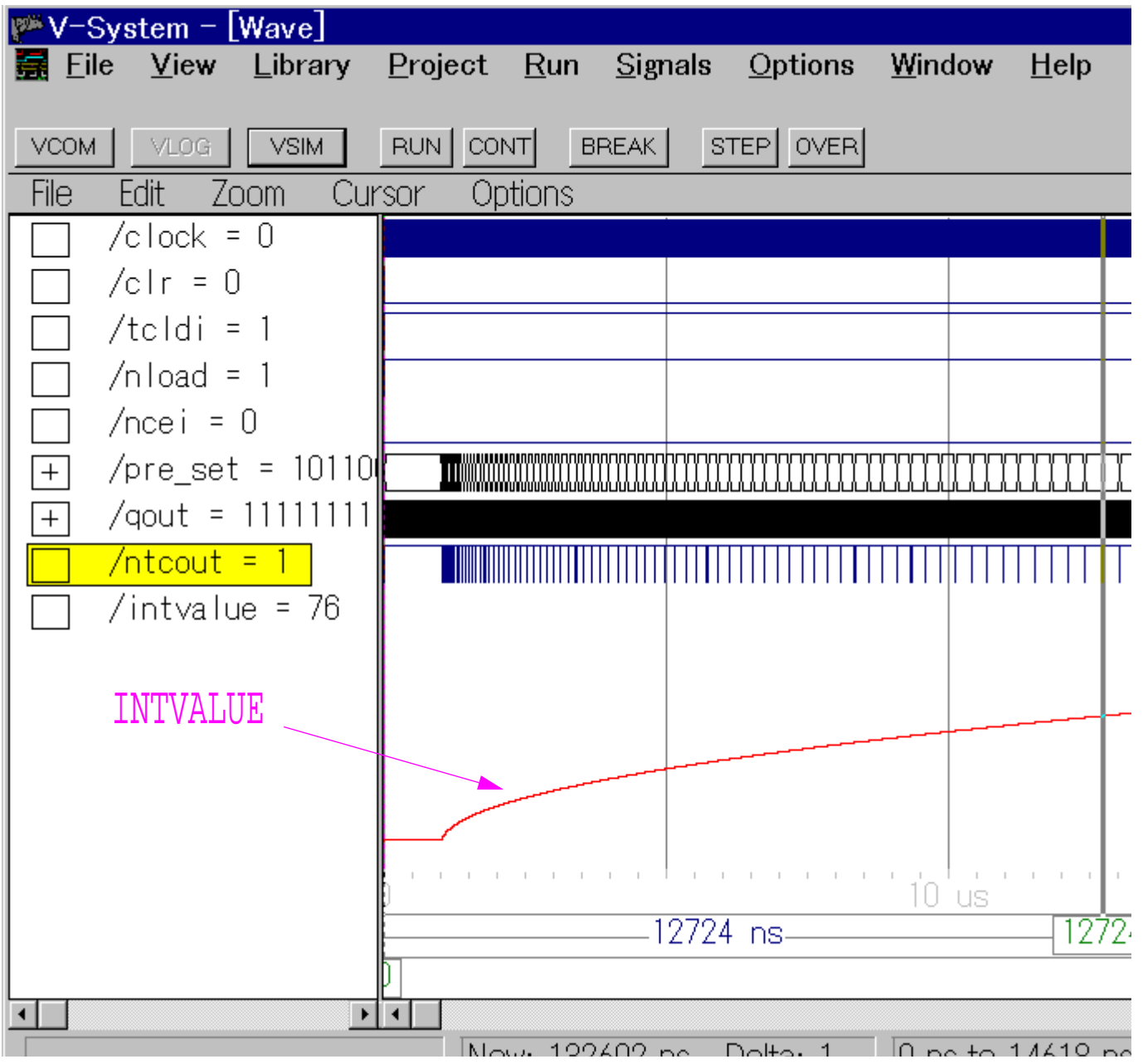MTI でのシミュレーションでは、赤色で示すようにアナログ的な表示が可能です (この意図については後で説明します)。



付録のテーマは

普段あまり馴染みのない P E C L のようなデバイスを使った設計では、それらを組み合わせたシステムレベルの回路がどのように動作するか、を簡単にシミュレートできると便利なのが多いのではないのでしょうか。

論理デバイスでは、アナログでの S P I C E モデルなどのような共通のデータシートが提供されている訳ではありませんので、正確なタイミングモデルを作ろうなどと考える事は元々無理な事です。

ただ、論理デバイスを使う上での必要な情報は、例えば等価回路 / ブロック図や真理値表などの形で与えられていますので、これを簡単に利用する事ができればシステムでの概算値での利用という目的は達成できる事になります。

しかし、余りに簡略化しすぎたモデルを作っても、そのモデルが実際に役に立つ局面は限定されてしまいますし、全ての出力信号の真理値表が常にあたえられているとは限りませんので、不足している情報はどうしてもブロック図や等価回路から補う事になります。

従って、ある程度は複雑な記述になる事を覚悟して、なるべく簡便なモデルを作成し、論理レベルでデータブックと同じ動作をする事を確かめてから、タイミングデータ `clockTic`, `tpd` を付け加える事にします。

論理レベルのシミュレーションだからといって利用価値がない訳ではなく、もしこの回路に「ある特定の遅延値」を設定したら、システムとしてどのような動作が起きるかの概要を知る程度の事はできますので、今回は、F P G A へのフィッティング可能という事にも少し注意しながら、このような目的に使える論理シミュレーションを行います。

基になった回路は

Synergy 社の 1994 年版データブック、P 4 - 5 にある等価回路と、そのコントロール信号についての真理値表 P 4 - 6 を使っています。

等価回路から明らかなように、このカウンタはマスタースレーブ形式で動作し、各カウンタ・ビットの反転条件に前段までのカウント状態と、その段の Q/\bar{Q} を使って XOR 合成をきれいに処理しています。

デバイスの特徴としては、ターミナル・カウントで自動的に再ロードする機能を持っていることです。データブックから、E 0 1 6 の等価回路は以下のように書けます。茶色で示したパッケージ「PECL_E016」を作ることで、比較的コンパクトに記述できたほうではないかと思えます。

```

-----
Entity E016 is
  Generic( tpd : TIME :=1 ns );
  PORT(     CLK,MR,TCLD,nPE,nCE : IN Bit;
          PIN  : IN BYTE;      -- original name was P
          nTC  : OUT Bit;
          Q    : OUT BYTE );
10  end E016;
-----

Architecture a of E016 is
15  signal ModeIN : B3Flag;
     signal CtrMode: E016Mode;
     signal MasterFF: BYTE;
     signal SlaveFF : BYTE;
     signal nTCZ,pTCZ : Bit;
20  Begin
     Q      <= SlaveFF;          -- Emit output FF to pin.
     nTC    <= nTCZ;            -- Emit Terminal Count to pin.
     ModeIN <= nCE & nPE & TCLD; -- Get input pin, control signals.
     CtrMode <= CtrlTruthTbl( ModeIN );
25  -----

GenTCZ:Process(MR,MasterFF,nTCZ,pTCZ) -- Generate nTC : a RS-FlipFlop
  variable FFlag: Bit;              -- Full-Count-Flag from "MasterFF" output.
  Begin
30  FFlag := '1';
     TestFULL:for I in BYTE'range loop
         FFlag := FFlag and MasterFF(I);
     end loop TestFULL;
35  pTCZ<= not(nTCZ) or ( FFlag and not(MR) );
     nTCZ<= not(pTCZ) or (not(FFlag) and not(MR) ) or (MR);
  end Process GenTCZ;
-----

40  MProc: Process(PIN,CLK,MR,CtrMode,SlaveFF,nTCZ) -- MasterFF Negative edged
  Begin
     if(MR='1') then MasterFF <= (OTHERS=>'0');
     elsif(CLK'EVENT and CLK='0') then
         Case CtrMode is -- MasterFF input multiplexer -----
45  when Load   => MasterFF <= PIN;
         when Hold   => MasterFF <= SlaveFF;
         when Count => MasterFF <= E016PLA( SlaveFF ) After tpd;
         when LdOnTC =>
             if(nTCZ='0') then MasterFF <= PIN;
             else MasterFF <= E016PLA( SlaveFF ) After tpd;
             end if;
         end Case; -----
     end if;
55  end Process MProc;
-----

SProc: Process(MasterFF,CLK,CtrMode,MR) -- Slave FlipFlops Positive edged
  Begin
60  if(MR='1') then SlaveFF <= (OTHERS=>'0');
     elsif(CLK'EVENT and CLK='1') then SlaveFF <= MasterFF After tpd;
     end if;
     end Process SProc;
65  end a; -----

```

特別変わった事をしている訳ではありませんから、比較的簡単に E 0 1 6 の構造は把握できると思います。気を付けたいのは、ECL 回路によく使われる内部コンプリメンタリ出力の読み替え部分とマスター (MProc) / スレーブ (SProc) の FF がクロックエッジの負 / 正を使い分けているところあたりです。

見落とし易いのは、(GenTCZ) ブロックでターミナル・カウンタの検出に使われている信号がマスター側から引き出されているところかも知れません。

この記述を行うにあたっては、24 行目で

```
CtrlMode <= CtrlTruthTbl( ModeIN );
```

として、ピンからのカウンタ動作モード指定信号を受けてから 44 行目で

```
Case CtrlMode is -- MasterFF input multiplexer -----
```

と受け直している所は、元は真理値表で、これをどのように書くべきか、色々な方法があるので迷ったところなのですが、余り Std_Logic 信号を安易に使うと、こういう所が面倒になるという実例を挙げる意味もあって、Case CtrlMode に渡すことにしました。

この部分で CtrlMode 値の中に "X" や "U" 入ると、論理合成には使えない記述になりますし、複雑になる割に、この程度のモデル化では御利益がありません。

別途、根拠の明確なタイミングデータがあって、それを反映させる目的があるなら別ですが、なるべくこういう所は Bit_Vector で扱っておきたいと思っ

パッケージ宣言分

この記述内部でつかわれているパッケージは以下のとおりです。

```

1  -----
  -- A package for ECL behaviour modeling. SY100E016
  -----
  -- by Yoshiaki Naruse 1998 9/7 Systems Workshop Inc.
5  -----
  library ieee;
  use ieee.Std_Logic_1164.all;
10 -----
  Package PECL_E016 is -- In detail, refer to SYNERGY PECL data book p4-4 ...11
  -----
  Type E016Mode is ( Load,Count,Hold,LdOnTC ); -- E016 operation mode.
15
  SubType BYTE is Bit_Vector(7 downto 0);
  SubType B3Flag is Bit_Vector(2 downto 0);
  function Int2BYTE(INTDATA: integer) return BYTE;
20
  function CtrlTruthTbl( ModeIN:B3Flag ) return E016Mode; -- Control In.
  function E016PLA( SlaveFF:BYTE ) return BYTE; -- Counter algorithm E016
25
  end PECL_E016; -----
  -----
30 Package Body PECL_E016 is
  -----

```

パッケージ定義部

では、宣言した関数の実体を記述しますが、見てのとおり、回路図をそのまま書き移しただけです。E016PLA の記述では、各カウントビット毎に、下位ビットが全て「1」になっている結果を受けて反転するよう、二重のループを使っています。

```

function Int2BYTE(INTDATA: integer ) return BYTE is
  variable retval : Bit_Vector(BYTE'LENGTH-1 downto 0);
35  variable opx : integer := INTDATA;
  Begin
    retval := (BYTE'LENGTH-1 downto 0 => '0');
    for i in 0 to BYTE'LENGTH-1 loop
      if (opx mod 2) = 1 then if (opx mod 2) = 1 then retval(i) := '1' ;
40      end if ;
      opx := opx/2 ;
    end loop ;
    return retval;
end Int2BYTE;
45

-----
function E016PLA( SlaveFF:BYTE ) return BYTE is -- Counter PLA of E016
-----

  variable RetByte: BYTE;
50  variable Temp: Bit;
  Begin
    RetByte := ( 0 => not(SlaveFF(0)) ,others => '0');
    for I in 1 to BYTE'HIGH loop      -- You know what's going on.If not,
      Temp := '1';                    -- see SYNERGY PECL data-book p4-5.
55      for J in 0 to I-1 loop        --
        Temp := Temp and SlaveFF(J);
      end loop;
      RetByte(I) := Temp xor SlaveFF(I);
    end loop;
60    return RetByte;
end E016PLA;

-----
function CtrlTruthTbl( ModeIN:B3Flag ) return E016Mode is
65  -----
  variable VState : E016Mode;
  Begin
    -- For Logic synthesis, description is much simplified by not using X U values.
    Case ModeIN is
70      when "000"|"001"|"100"|"101"    => VState := Load;
      when "010"                        => VState := Count;
      when "011"                        => VState := LdOnTC;
      when "110"|"111"                  => VState := Hold;
    end Case;
75    return VState;
end CtrlTruthTbl;      -- See p4-6 truth table

end PECL_E016; -----

```

テストベンチ 以下のように記述しておきました。 `INTVALUE <= Pdata;` 部分は、冒頭の MTI シミュレーションで、アナログ表示を行わせている部分のテクニックです。

```

-----
entity TestBench is generic(ClockTic: TIME := 2 ns); end;
205 -----
library ieee;
use ieee.Std_Logic_1164.all;
use work.PECL_E016.all;
210 -----
Architecture a of TestBench is
  component E016
    Generic( tpd : TIME );
    PORT(      CLK,MR,TCLD,nPE,nCE : IN Bit;
215          PIN : IN BYTE; -- original name was P
            nTC : OUT Bit;
            Q : OUT BYTE );

    end component;
    signal CLOCK,CLR          : Bit;
220    signal TCLDI,nLOAD,nCEI  : Bit;
    signal PRE_SET,QOUT       : BYTE;
    signal nTCOUT             : Bit;
    signal INTVALUE           : integer;
225 Begin
    CUT: E016 -- Counter Under Test -----
        Generic map ( tpd=> 1 ns)
        port map( CLK => CLOCK,
230                MR => CLR,
                TCLD=> TCLDI,
                nPE => nLOAD,
                nCE => nCEI,
                PIN => PRE_SET,
                nTC => nTCOUT,
235                Q => Qout ); -- You can add any(^^;) amount of E016 instances.--
        CLR <= '1', '0' after 10 ns;
        nLOAD <= not(CLR);
        TCLDI <= '1';
240        nCEI <= '0';

        CLK_GEN : Process
            Begin          CLOCK<='0'; wait for ClockTic;
                          CLOCK<='1'; wait for ClockTic;
245        end Process CLK_GEN;

        TestLoop:Process(CLOCK)
            variable Pdata: integer;
            Begin
250                if(CLR='1') then Pdata := 1;
                elsif(CLOCK'EVENT and CLOCK='1') then
                    if(nTCOUT ='0') then Pdata := Pdata+1;
                    end if;
                end if;
255                PRE_SET <= not( Int2BYTE(Pdata) );
                -- Test-Bench specific descriptions to terminate simulation -----
                Assert ( Pdata < 256 )
260                report "End of Test"
                severity FAILURE; --- A severity is an Enum of WARNING,ERROR,FAILURE ----
                INTVALUE <= Pdata; --- To help waveform monitoring in MTI simulator -----
265        end Process TestLoop;
    end;

```

このソースコードはレオナルドで論理合成が可能です。(当然、実デバイスにフィットする場合には、テストベンチ部分は削除しなければなりません)

しかし、ここで設定してある `t p d` などのシミュレーション用の定数が、何らかの形で実設計に反映されるような事はありませんので、誤解されないようお願いします。

コンパイル手順

このソースファイルは以下の構成をとるようにします

1. パッケージ MikiPack.vhd
2. SY100E016の設計本体 Miki.vhd

レオナルド / V s y s で、ここまでのコンパイルの手順は上の番号順です。

3. テスト・ベンチ MikiTB.vhd

これは V s y s でのみコンパイルする部分です。

巻末に添付してあるソースファイルは、無条件にシミュレーションが可能なように追加行を加えてあり、ここまでに引用したリスト内容と行番号に若干の差異がありますが、内容はまったく同じものです。

レオナルドでの操作

いつもの手順ですが、念のため記載しておきます

```
LEONARDO{1}: cd D:/miki
LEONARDO{2}: load_library max7
.....
LEONARDO{3}: load_modgen max7
-- Reading module generator description from file

パッケージと設計本体を読み込み、最適化します

LEONARDO{4}: read -work work D:/miki/MikiPack.vhd
.....
LEONARDO{5}: read -work work D:/miki/Miki.vhd
.....
LEONARDO{6}: optimize .work.e016_1ns.a -target max7 -effort Standard
-chip -delay
-- Start optimization for design .work.e016_1ns.a
      est est
      Pass   LCs Delay EXPs DFFs TRIs   PIs POs   --CPU--
                                min:sec
      .....
      4       17   27   7   16    0   13   9   00:00
Info, Pass 1 was selected as best.
LEONARDO{7}: auto_write -format EDIF ./e016_1ns.edf
```

実フィッタの復習


この結果を受けてアルテラで7 K にフィットさせてみます
maxplus2 を起動します

Menu/File/Open でレオナルドが生成した EDIF ファイル D:\Miki\ e016_1ns.edf
をオープンします

Menu/File/Project で Set Project To Current File を選択します。


Menu/Assign で、7 K の適当なデバイスを選択します。

 メニューバー下のアイコンでコンパイラを指定し、コンパイラメニューに切替え
Menu/InterFace/EDIF Netlist Reader Setting を選択し下図のダイアログを開き



コンパイラにスタートをかけて、フィットさせます。

アルテラフィット時のシミュレーション結果

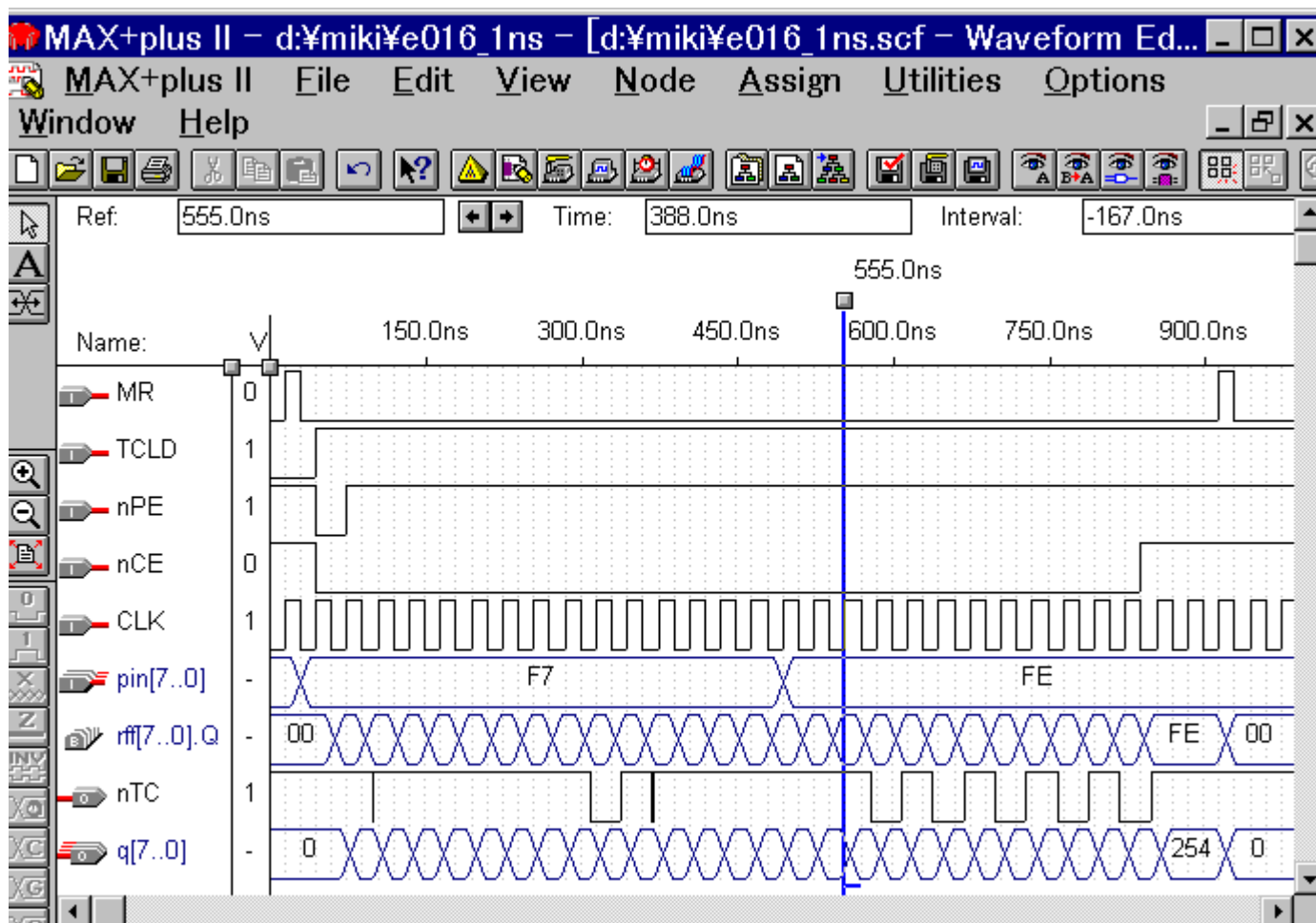

この Miki.vhd が論理合成可能な記述になっている事は EDIF 出力が得られた事から明らかですが、基本的な回路の動作が正しいかは、このような実フィッティング結果からシミュレーションして見るのにはやや問題があります。

適切な速度でのシミュレーションを行うこと、テスト信号のセットアップ・ホールドが適正であることを必ず確認しないと、ターゲットデバイス特有の遅延から受けるタイミング制約の問題が、論理の問題と混同されることになりかねません。当然テスト・ベンチはアルテラ用に別途回路設計を与えない限り適用不可能です。

テストベンチの復習

MTI / Vsystem でのテストを実行手順は以下のとおりです。

Vsys を起動し

Menu / File / Directry から、目的のディレクトリ D:\Miki を選択して、Menu / Library / New として work をクリエートします。

Menu / Project / New としてここに VSYSTEM.INI をクリエートします。

基本的な準備はこれで出来ましたので、コンパイル作業を行います。


最初にメニュー下のアイコンから VCOM を押し

MikiPack.vhd

Miki.vhd

MikiTB.vhd の順にコンパイルを行い、DONE で終了させます。

次に Vsim を行う為、メニュー下アイコンから VSIM を選択し、

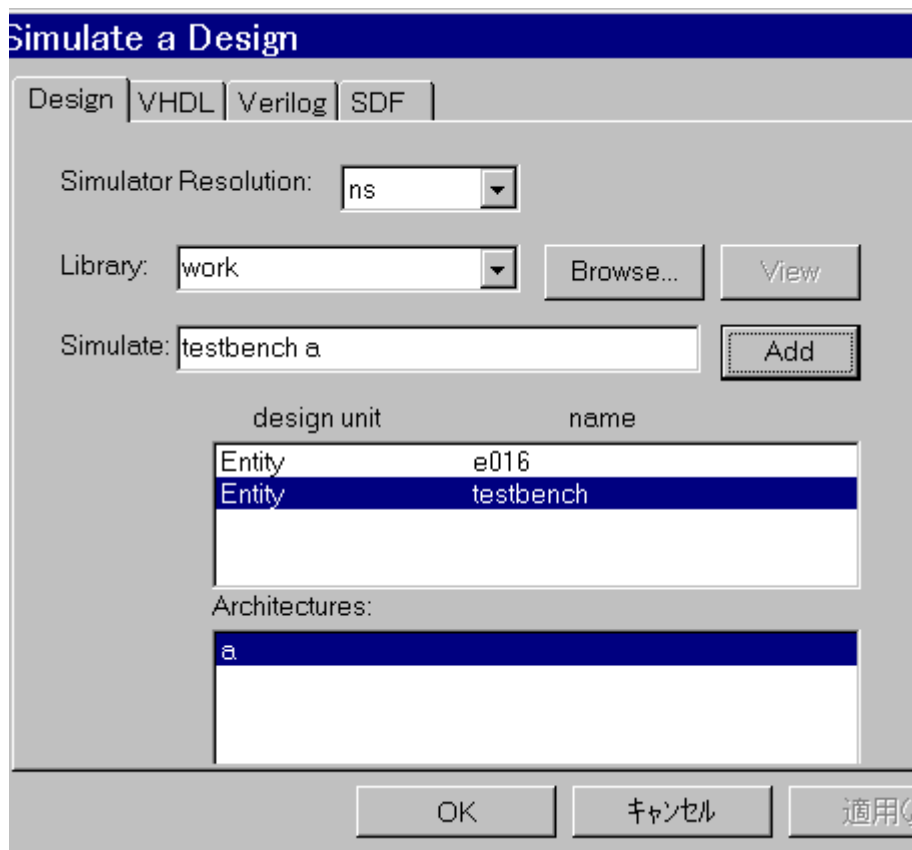


左図のダイアログを開きます。もし、複数のモデリングを行っている場合には、シミュレートしたいコンフィギュレーションを指定します。

もし、設計で予め与えておいたジェネリックを操作するのであれば、この画面の VHDL タグから、1つのジェネリック名に対して特定の値を与えることができます。

OK を押してシミュレーション内容をコンパイルします。

この段階で、すでにトランスクリプト画面は V S I M になっていますから、
view wave
wave *


として波形画面を開き run してみれば下図のシミュレート結果が得られます。

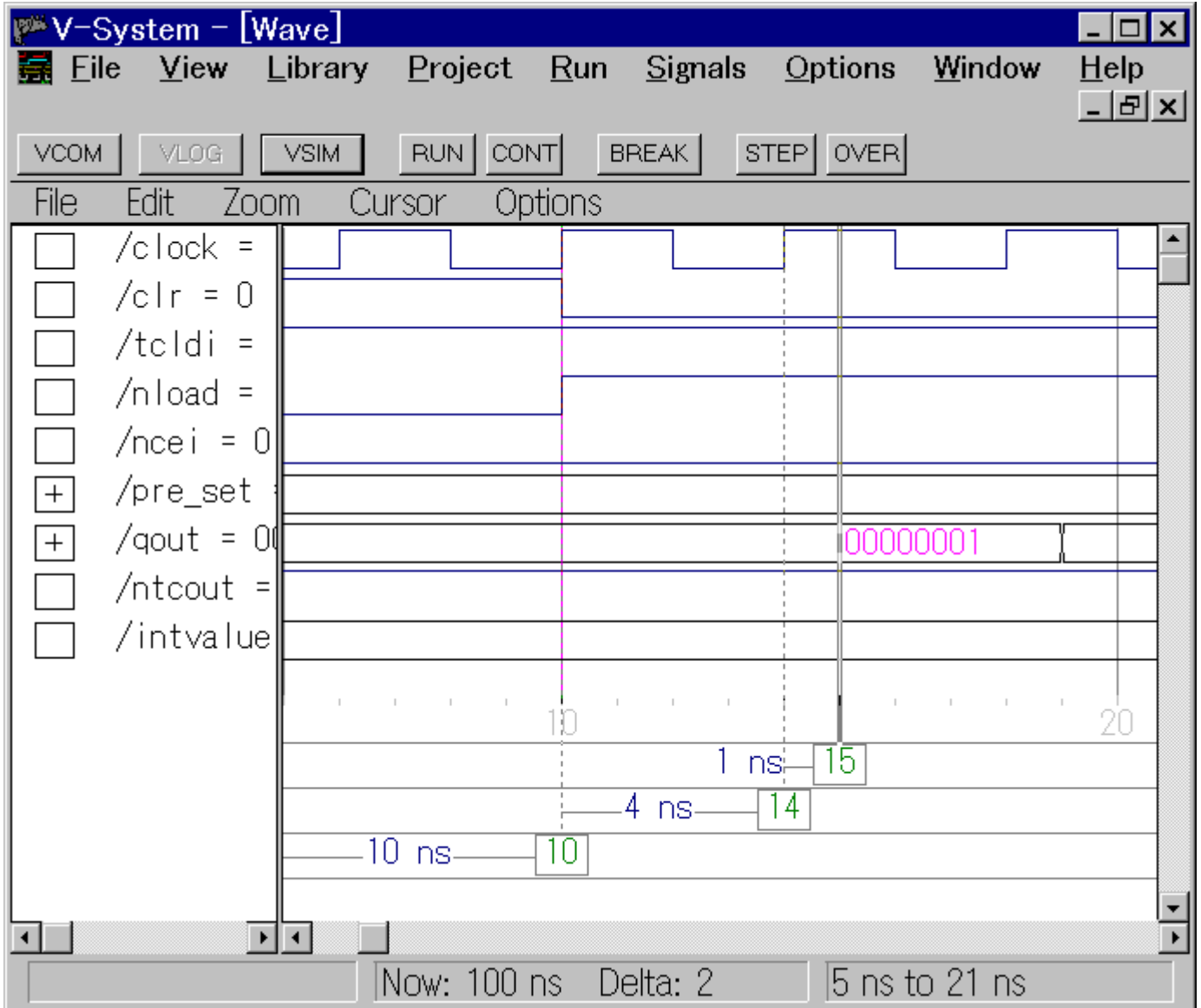

ここでは、カーソルを与えて、予め設定しておいた **tpd**、**ClockTic** が忠実にシミュレート結果に反映されていることが確認できます。


全体像を掴むために、Run -all を行ってみます。

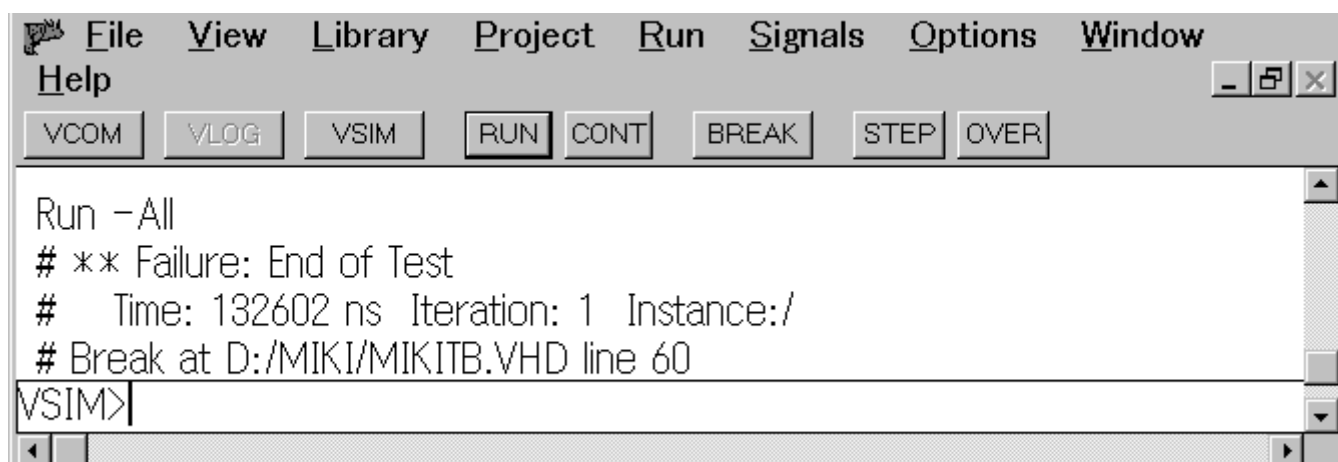ここで期待しているのは、仕掛けておいた打ち切り条件が正しく処理される事ですから、メニューの WINDOW で画面をトランスクリプトに戻しておきます。



上のように、テストベンチからの「End of Test」メッセージがシビリティ・レベル Failure で検出され、シミュレーションの終了が検出されています。

波形をみてみましょう。

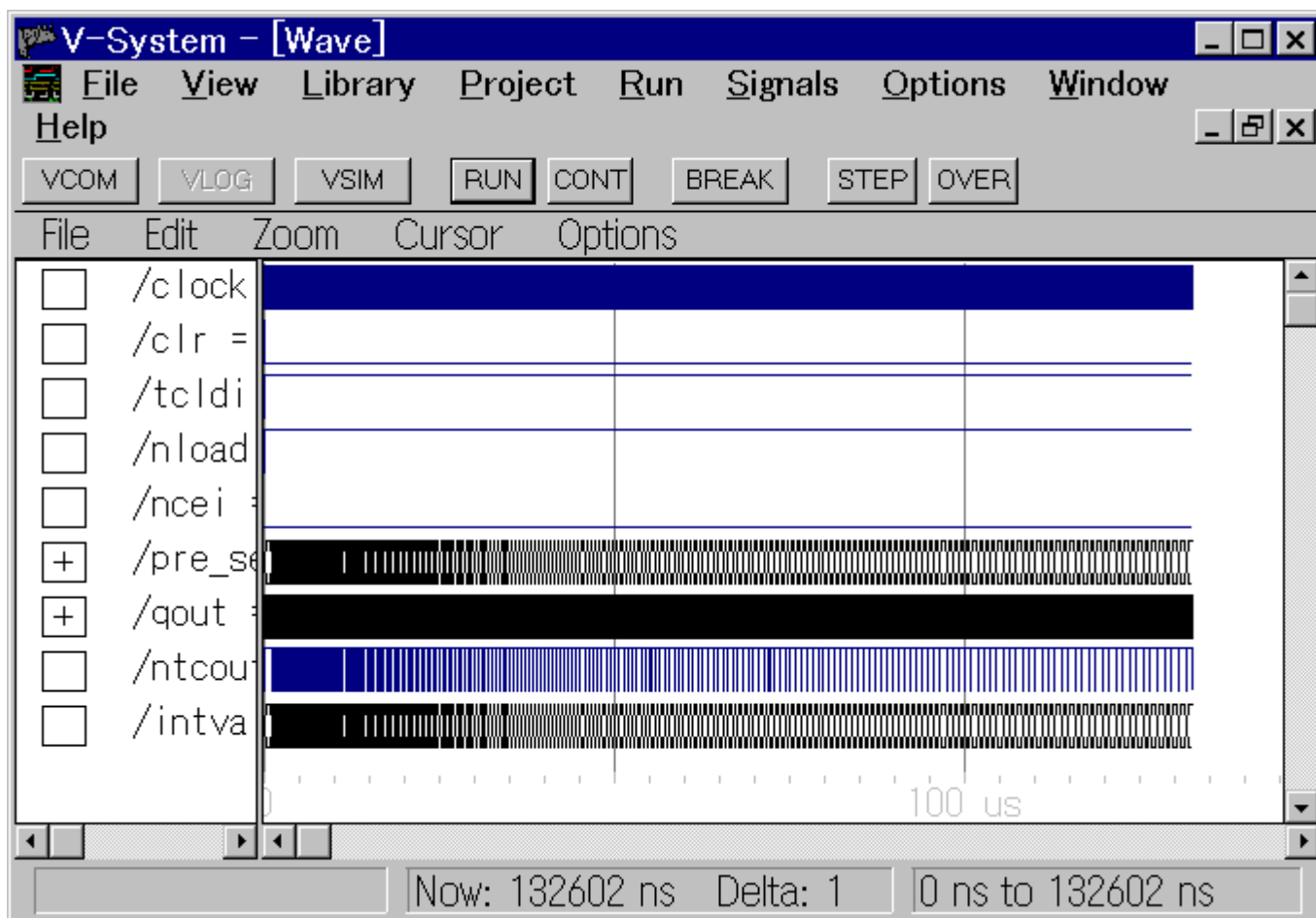


打ち切りの発生 / 終了時間が明確なのは良いのですが、これでは何が全体として発生しているか、すぐには把握しにくいような気がします。

コードを読んでいれば、このテスト・ベンチ MikiTB.vhd には終了処理の他に下の処理が入っていることに気がついたはずですが。

INTVALUE <= Pdata; --- To help waveform monitoring in MTI simulator -----

これはビット・ベクターなどのバイナリイメージの入出力信号を意図的にインテジャーのシグナルに作っているもので、その効用は冒頭のページで表示したように、アナログ的な画面表示が行えることにあります。

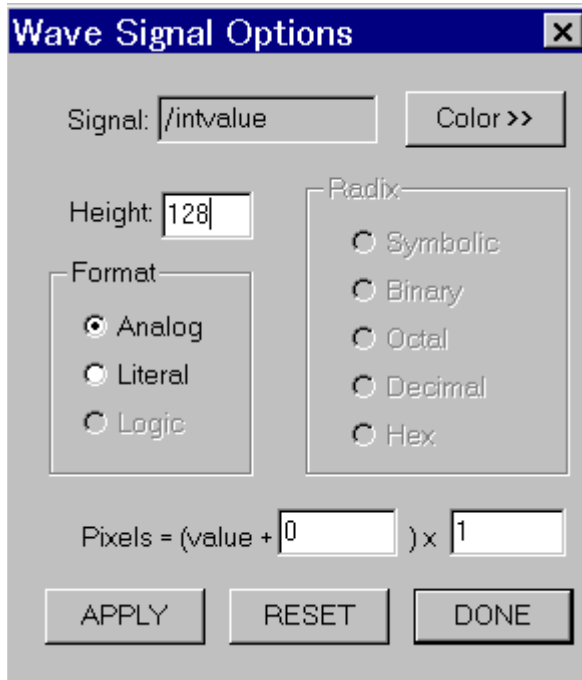波形図最下列にあるこの信号を選択し、右マウスから Options / SignalOptions



を指定して下図のダイアログを開きます。

アナログ表示を選択し、表示部分の大きさをハイト指定で与えますが、必要に応じてカラー設定を行って目立たせることもできます。

この処理の結果が、冒頭ページの波形表示です。

有効な活用の例として、たとえば、「単調増加しているはずの信号」が与えた条件下で期待どおりに動作しているか、等と言うマクロな動作確認だと思います。


マクロに見ることで、焦点を絞ってからミクロに波形観測をする訳ですが、基本的に VHDL では Text IO の活用を心がけるようにするほうが良い結果をもたらすような気がします。

一旦 Vsys のシミュレータに設計を載せると、これまでの他の解説編で説明してきたような操作が行えます。

次ページに示すのは、デフォルト値を与えたジェネリックスに対し、Vsys のダイアログから新しいパラメータを与えてその結果を確認する手順です。

適当な FPGA デバイスに実フィットし、sdf ファイルや、アルテラの vho ファイルからバック・アノテートする手順も既に他の解説編で説明してありますので、このような動作記述モデルと複合させたり、基板の伝送遅延時間をテストベンチ上から与えて、システムの基本的な検証を行うことが(時間と体力が許せば)可能となっている事に留意して、この付録編を終わります。

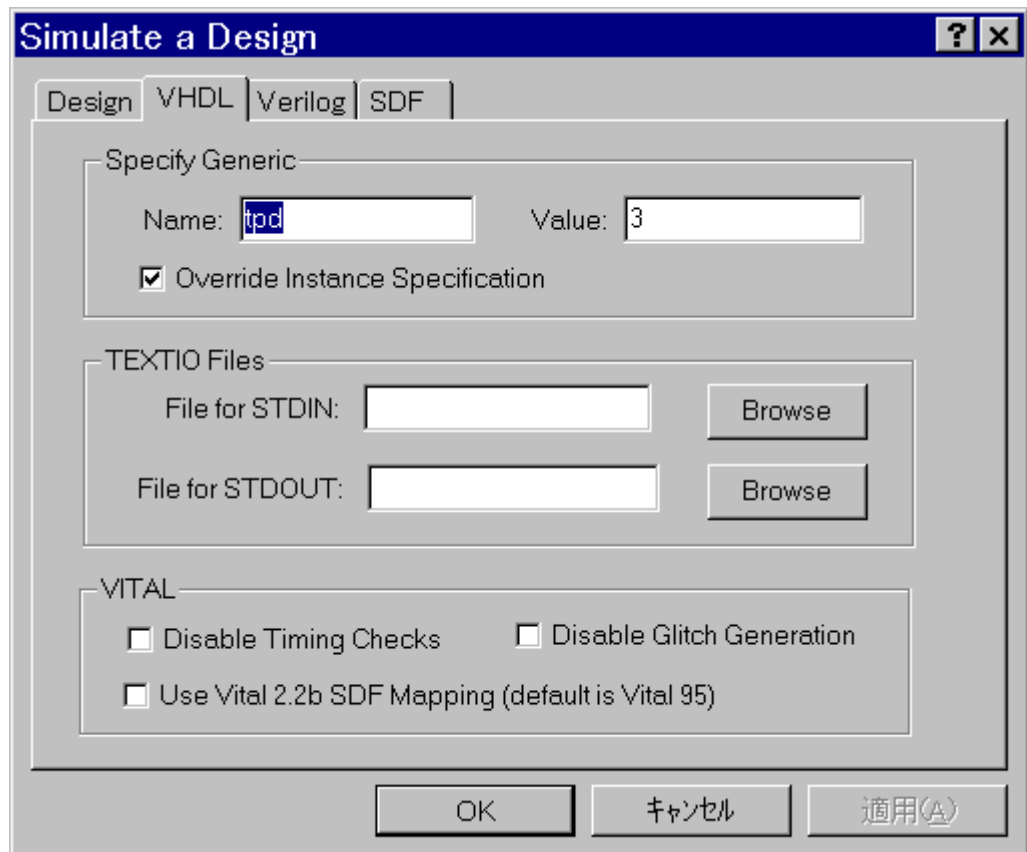この手順では、パラメタ `tpd` (デフォルト値 2 nS) を書き換えてシミュレートさせています。




画面表示のように、TextIO ファイルの指定もここで処理します。

一般的に、バイタル / sdf ファイルには、適用できないタイミング・パラメータも混入しているものですが、この画面の VITAL 部でタイミング・チェックを禁止すれば基本的な対応が可能であることを、「VHDL 1」編でティップスとして紹介してありますので、十分に注意して参照するようにして下さい。

次ページに示すとおり、このような簡単なモデリングでは、デバイス内のマスター / スレーブ FF が CLOCK 信号に対して 3 nS の伝播遅延をもつものと仮定する処理手順も簡単になります。

スタートアップ時に、ロード信号とリセット信号が全く同じタイミングで印加されている場合、このデバイスは、最初の nTC イベントが発生するまで、フル・カウント動作を一回だけ行いますが、これはアナログ表示部分の平坦部分に注意すれば発見することが容易です。

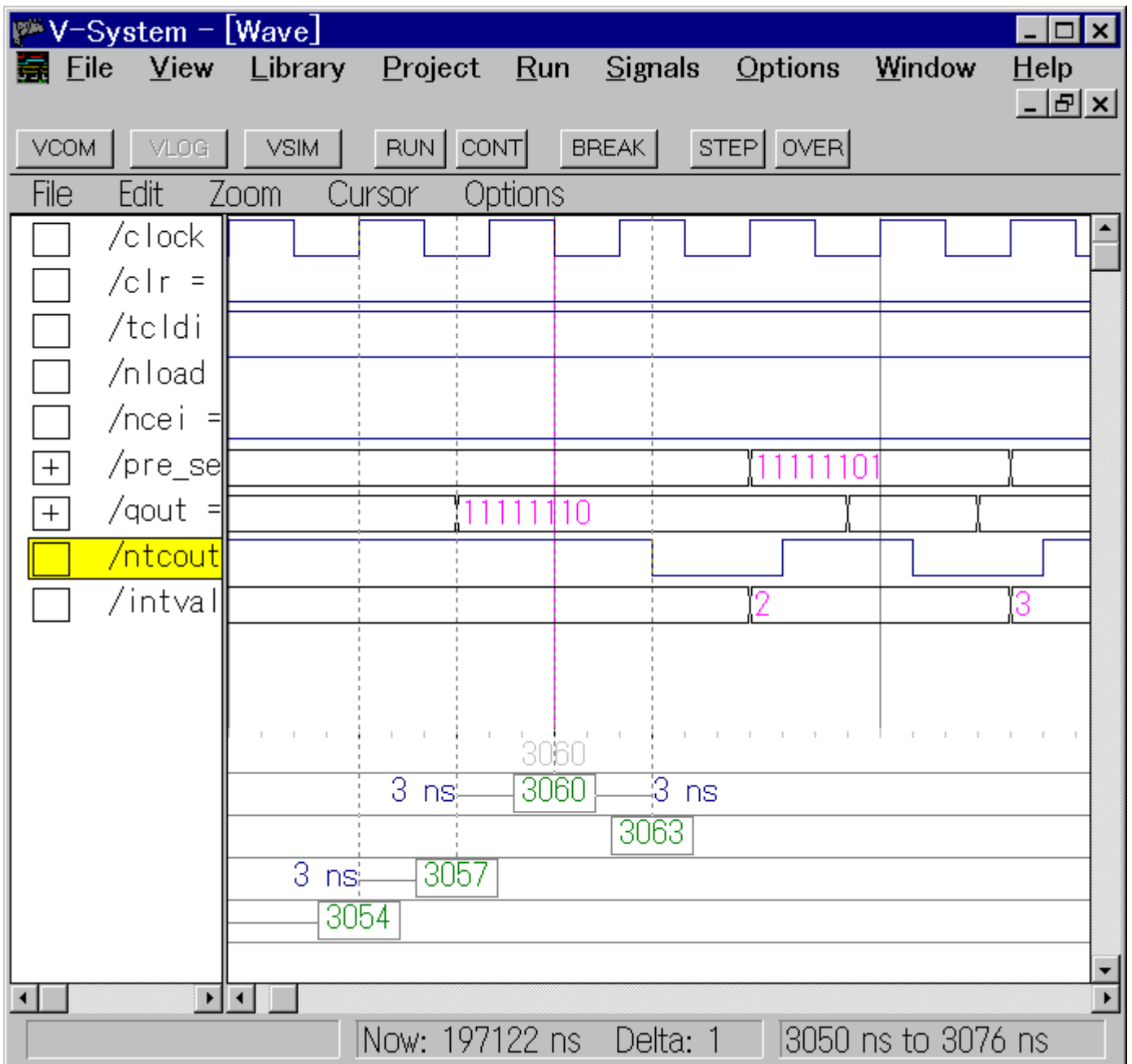下図のとおり、カーソルの示すタイミング値が、ダイアログから指定した3 nsの遅延に変更操作できたことが確認できます。



基板のパターン引き回しによる伝播遅延の影響も、テスト・ベンチの内部で接続用シグナルを作成し、適当に遅延値を設定してシミュレート可能ですので、システムの構築時にも利用が可能です。(結構きつい作業になるかも(^;)知れませんが)

```

MikiPack.vhd  doc
1  -----
  --      A "MikiPack" package for ECL behaviour modeling. SY100E016
  --      -----
  --      by Yoshiaki Naruse      1998 9/7  Systems Workshop Inc.
5  -----

library ieee;
use ieee.Std_Logic_1164.all;

10 -----
package PECL_E016 is  -- In detail, refer to SYNERGY PECL data book p4-4 ...11
  -----

  Type E016Mode  is ( Load,Count,Hold,LdOnTC );  -- E016 operation mode.

15  SubType BYTE  is  Bit_Vector(7 downto 0);
  SubType B3Flag  is  Bit_Vector(2 downto 0);

  function Int2BYTE(INTDATA: integer) return BYTE;

20  function CtrlTruthTbl( ModeIN:B3Flag ) return E016Mode; -- Control In.

  function E016PLA( SlaveFF:BYTE ) return BYTE;  -- Counter algorithm E016

25  end  PECL_E016;  -----

  -----
30  package body PECL_E016 is
  -----

  function Int2BYTE(INTDATA: integer ) return BYTE is
    variable retval : Bit_Vector(BYTE'LENGTH-1 downto 0);
    variable opx    : integer := INTDATA;
35  Begin
    retval := (BYTE'LENGTH-1 downto 0 => '0');
    for i in 0 to BYTE'LENGTH-1 loop
      if (opx mod 2) = 1 then retval(i) := '1' ;
40      end if ;
      opx := opx/2 ;
    end loop ;
    return retval;
  end Int2BYTE;

45  -----

  function E016PLA( SlaveFF:BYTE ) return BYTE is  -- Counter PLA of E016
  -----

    variable RetByte: BYTE;
    variable Temp: Bit;
50  Begin
    RetByte := ( 0 => not(SlaveFF(0)) ,others => '0');
    for I in 1 to BYTE'HIGH loop  -- You know what's going on.If not,
      Temp := '1';  -- see SYNERGY PECL data-book p4-5.

```

```

MikiPack.vhd  doc
55      for J in 0 to I-1 loop          --
          Temp := Temp and SlaveFF(J);
          end loop;
          RetByte(I) := Temp xor SlaveFF(I);
        end loop;
60      return RetByte;
end E016PLA;

-----

65      function CtrlTruthTbl( ModeIN:B3Flag ) return E016Mode is
-----

          variable VState : E016Mode;
Begin
-- For Logic synthesis, description is much simplified by not using X U values.
          Case ModeIN is
70              when "000"|"001"|"100"|"101" => VState := Load;

                  when "010"                    => VState := Count;
                  when "011"                    => VState := LdOnTC;
                  when "110"|"111"              => VState := Hold;
          end Case;
75      return VState;
end CtrlTruthTbl;  -- See p4-6 truth table

80      end PECL_E016; -----

```



```

Miki.vhd      doc
1  -----
   --
   -- A simple but meaningfull DEMO for ECL behaviour modeling.
   -----
5  --           by Yoshiaki Naruse      1998 9/7  Systems Workshop Inc.
   --
   -----
   -- This design is Based on SYNERGY PECL data-book p4-5/4-6 SY100E016 model.
   -- and is aimed to compile into EDIF output via leonardo 4.22.
10 -----
   --
   -- This model does not have any simulation oriented directives and you will
   -- not encount any" Std_Logic" signals in it. This is acctually a synthesis
   -- style modeling description.
15 --
   -- As a result, you can not expect any actual "100E016" timing data from it.
   --
   -- However, You can add some "After TIME" clauses to provide MTI simulations
   -- and you can FIT this into FPGAs to check logical behaviour of E016.
20 -- (I wish it works correctry)
   --
   -- Sometimes, in such schematic origined modeling cases, a VHDL design tends
   -- to be described in a NetList style, a hard to read complex one. (--;)
   --
25 -- In this case, I've tried to make it easy-reading and 've tried to involve
   -- some basic VHDL techniques in it also. I hope you really enjoy it (^ ^)/
   --
   -----
30 library ieee;
   use ieee.Std_Logic_1164.all;
   -----
   use work.PECL_E016.all;
   -----
35 Entity E016 is
   Generic(tpd :TIME := 1 ns );
   PORT(
       CLK      : IN Bit;
           MR      : IN Bit;
           TCLD    : IN Bit;
40         nPE     : IN Bit;
           nCE     : IN Bit;
           PIN     : IN BYTE;           -- original name was P
           nTC     : OUT Bit;
           Q       : OUT BYTE );
45 end E016;
   -----

   -----
50 Architecture a of E016 is
   signal ModeIN      : B3Flag;
   signal CtrMode     : E016Mode;
   signal MasterFF    : BYTE;
   signal SlaveFF     : BYTE;
55   signal nTCZ,pTCZ : Bit;

Begin

```

```

Miki.vhd      doc
Q             <= SlaveFF;           -- Emit output FF to pin.
nTC          <= nTCZ;              -- Emit Terminal Count to pin.
60
ModeIN <= nCE & nPE & TCLD;       -- Get input pin, control signals.
CtrMode <= CtrlTruthTbl( ModeIN );

-----
65 GenTCZ:Process(MR,MasterFF,nTCZ,pTCZ)  -- Generate nTC : a RS-FlipFlop
-----
    variable FFlag: Bit;          -- Full-Count-Flag from "MasterFF" output.
Begin
    FFlag := '1';
70 TestFULL:for I in BYTE'range loop
        FFlag := FFlag and MasterFF(I);
    end loop TestFULL;
    -- Caution : This AND-GATE is an AS-IS description of PECL schematic.
    -- When inprementing to FPGAs, it might cause a problem because of
75 -- prop-delays on each bits of MasterFF(i) are not equal eachother.
    -- As a R/S-type flip-flop state is decided by its last S/R inputs
    -- combinations, these outputs of the FF will have glitched instants
    -- whenever a MasterFF changes its value.
    -- For this application, it is safe to use this AND-GATE to the RS-
80 -- Flip-Flop input, but is not allways safe, you have to notice it.
    --
    pTCZ<= not(nTCZ) or ( FFlag and not(MR) );
    nTCZ<= not(pTCZ) or (not(FFlag) and not(MR) ) or (MR); -- A "MUST" gate
85
end Process GenTCZ;

-----
90 MProc: Process(PIN,CLK,MR,CtrMode,SlaveFF,nTCZ) -- Master FlipFlops
-----
-- MasterFF is Negative edged .
-----

Begin
    if(MR='1') then MasterFF <= (OTHERS=>'0');
95 elseif(CLK'EVENT and CLK='0') then
        Case CtrMode is -- MasterFF input multiplexer -----
            when Load => MasterFF <= PIN After tpd;
            when Hold => MasterFF <= SlaveFF After tpd;
            when Count => MasterFF <= E016PLA( SlaveFF ) After tpd;
100         when LdOnTC =>
                if(nTCZ='0') then MasterFF <= PIN After tpd;
                else MasterFF <= E016PLA( SlaveFF ) After tpd;
                end if;
            end Case; -----
105         end if;
end Process MProc;

-----
110 SProc: Process(MasterFF,CLK,CtrMode,MR) -- Slave FlipFlops
-----
-- SlaveFF is Positive edged .

```

Miki.vhd doc

```
-----  
Begin  
115     if(MR='1') then SlaveFF <= (OTHERS=>'0');  
        elsif(CLK'EVENT and CLK='1') then SlaveFF <= MasterFF After tpd;  
        end if;  
        end Process SProc;  
  
120 end a; -----
```

Test Bench

```
1 -----
entity TestBench is Generic(ClockTic : TIME:=2 ns ); end;
-----

5 library ieee;
use ieee.Std_Logic_1164.all;
use work.PECL_E016.all;

-----

10 Architecture a of TestBench is
component E016
    Generic( tpd : TIME );
    PORT( CLK,MR,TCLD,nPE,nCE : IN Bit;
15         PIN : IN BYTE; -- original name was P
         nTC : OUT Bit;
         Q : OUT BYTE );
end component;
    signal CLOCK,CLR : Bit;
    signal TCLDI,nLOAD,nCEI : Bit;
20     signal PRE_SET,QOUT : BYTE;
    signal nTCOUT : Bit;
    signal INTVALUE : integer;

Begin

25 CUT: E016 -- Counter Under Test -----
    Generic map ( tpd => 1 ns)
    port map( CLK => CLOCK,
30             MR => CLR,
             TCLD=> TCLDI,
             nPE => nLOAD,
             nCE => nCEI,
             PIN => PRE_SET,
             nTC => nTCOUT,
35             Q => Qout ); -- You can add any(^^) amount of E016 instances.--

    CLR <= '1', '0' after 10 ns;
    nLOAD <= not(CLR);
    TCLDI <= '1';
40     nCEI <= '0';

    CLK_GEN : Process
        Begin CLOCK<='0'; wait for ClockTic;
            CLOCK<='1'; wait for ClockTic;
45         end Process CLK_GEN;

    TestLoop:Process(CLOCK)
        variable Pdata: integer;
        Begin
50         if(CLR='1') then Pdata := 1;
            elsif(CLOCK'EVENT and CLOCK='1') then
                if(nTCOUT='0') then Pdata := Pdata+1;
                    end if;
            end if;
55         PRE_SET <= not( Int2BYTE(Pdata) );
```

Test Bench

```
-- Test-Bench specific descriptions to terminate simulation -----  
  
    Assert ( Pdata < 256 )  
60    report "End of Test"  
    severity FAILURE;    --- A severity is an Enum of WARNING,ERROR,FAILURE ----  
  
    INTVALUE <= Pdata;    --- To help waveform monitoring in MTI simulator -----  
65 end Process TestLoop;  
  
end;
```